

Analog Engineer's Circuit: Data Converters

ZHCA799A-February 2018-Revised March 2019

低输入偏置电流前端 SAR ADC 电路

Mike Stout

输入	ADC 输入	数字输出 ADC122S021
VinMin = 0.03V	IN1 = 0.14	115 = 0x073
VinMax = 1.07V	IN1 = 4.88	3998 = 0xF9E
VinMin = 0V	IN2 = 0V	0 = 0x000
VinMax = 1V	IN2 = 1V	819 = 0x333


电源	
V+、VA	V–
5V	0V

设计 说明

本设计展示了如何使用低 Ibias 放大器来驱动 SAR ADC。具有高输出阻抗的传感器需要具有低输入偏置电流的放大器,以便最大限度减小误差。可能会用到这类传感器的 应用 示例包括气体检测仪、血液气体分析仪和空气质量探测器。在本设计中,所使用的传感器为 pH 探针。pH 探针的输出阻抗可达 10MΩ 至1000MΩ。如果将输出阻抗为 10MΩ 的 pH 探针与具有 3nA 输入偏置电流的运算放大器搭配使用,则由于该运算放大器的输入偏置电流导致的误差将会是 30mV。使用组件选择 部分中所述的输入信号幅度和增益时,30mV 相当于大约 2.9% 的误差。如果使用的是输入偏置电流为 3fA 的运算放大器,那么误差会降低至30nV。

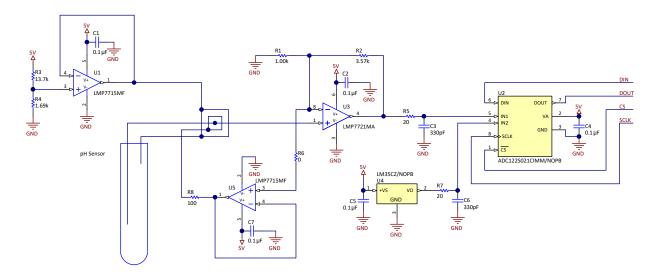pH 传感器的输出不会快速改变,因此设计中可使用速度较慢的 ADC。来自 pH 传感器的值会随温度变化而变化,所以设计中选用了双通道 ADC,以便使用其中一个通道来监控温度。本设计中所使用的 ADC122S021 是一款双通道 12 位 ADC,其采样速率最高可达 200ksps。







www.ti.com.cn

规格

规格	计算值	仿真值	测得值
Ibias	20fA	118fA	20fA

设计说明

- 1. 使用 COG (NPO) 型 C3 和 C6 电容器。
- 2. 每个 IC 都应拥有一个 0.1μF 的旁路电容器。
- 3. PCB 布局非常重要。请参阅《LMP7721 多功能评估板用户指南》。
- 4. PCB 必须清洁干净。请参阅《LMP7721 多功能评估板用户指南》。
- 5. 如需了解有关低漏电设计的更多信息,请参阅《设计具有低漏电流的飞安级电路》。


组件选择

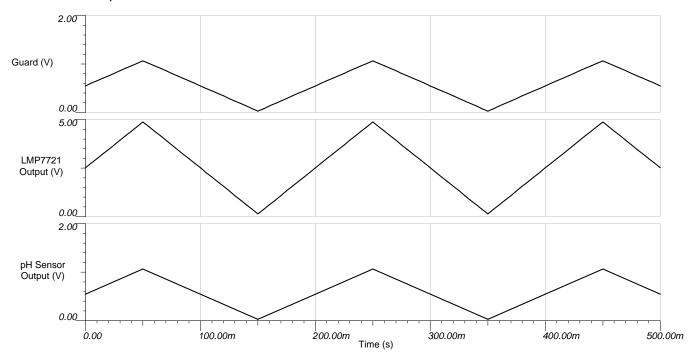- 1. pH 传感器的输出电压会随温度变化而变化。其在 0°C 下的输出为 54.2mV/pH,在 25°C 下的输出为 59.16mV/pH,在 100°C 下的输出为 74.04mV/pH。这意味着,100°C 时 pH 传感器在其偏置点两边的最大摆幅为 ±518.3mV。LMP7721 的最大输出应限制在 ±2.4V 范围内,以便能够留出一定的余量。这会将 LMP7721 的增益设置为:
 - 2.4V / 0.5183V = 4.6V/V
 - $R2 = 3.57k\Omega$ 和 $R1 = 1k\Omega$ 这两个设置电阻器将会设置该增益。
- 2. 由于 LMP7721 的输入必须在 0V 到 5V 范围内,因此需将 pH 传感器偏置至接地电平之上。分压器配置中的 R3 = $13.7k\Omega$ 和 R4 = $1.69k\Omega$ 电阻器会将 U1 的输入设置为:
 - $5V \cdot 1.69k\Omega / (1.69kΩ + 13.7kΩ) = 549mV$
 - U1 的增益为 1V/V,因此 pH 传感器的偏置电压也会是 549mV。由于 pH 传感器可以从偏置点向下摆动 -518.3mV,因此这可以确保 LMP7721 的输入高于接地。LMP7721 的输出将会集中在: $0.549V \cdot 4.6V/V = 2.52V$
 - 而且, 其输出可以从该中心点上下摆动 ±2.4V。
- 3. U5 用于设置防护环的电压。它的增益被设置为 1V/V,输入则是 LMP7721 的 -IN 引脚上的信号。
- 4. LMP7721 的输出与 ADC122S021 SAR ADC 的某个输入相连。ADC 的采样电容器为 33pF,放置在 ADC 引脚旁边的外部电容器需要是该值的 10 倍,即 330pF。设计中以串连方式添加了一个 20Ω 的小型 电阻器,以便将该电容器与 LMP7721 隔开。
- 5. 由于 pH 传感器的输出会随温度变化而变化,所以将温度传感器 LM35 连接到了 ADC122S021 的通道 2。该温度传感器的输出上使用了一个 330pF 的电容器以及一个 20Ω 的串连电阻器。



直流传输特性

下图展示了 LMP7721 的 pH 传感器输入、防护电压和 LMP7721 输出。这些数据都是在 100° C 情况下测得的,此时 pH 传感器具有最大的输出摆幅。






www.ti.com.cn

布局

PCB 布局对于低 Ibias 电路而言至关重要。当两条迹线之间存在电压电势时,迹线之间会发生电流泄漏。这便是配置防护迹线的原因。我们将防护迹线的电压设置为接近输入电压,以最大限度地减少 LMP7721 输入与外界之间的漏电。LMP7721 有两个未使用的引脚(引脚 2 和引脚 7),它们可用于简化防护迹线的布局。

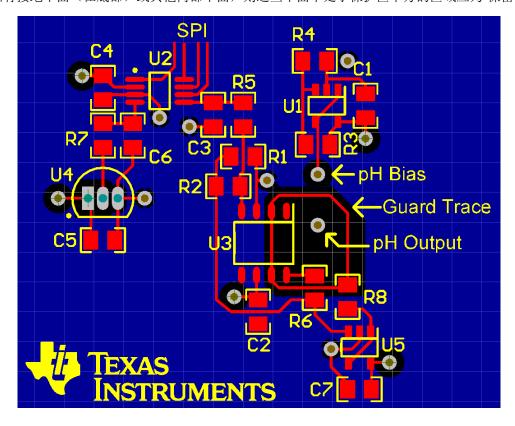下图展示了一个示例布局。pH 传感器的输出与 LMP7721 的 +IN 输入借助该防护迹线(其电压接近输入电压)与电路的其他部分隔开。这将会最大限度地减少 LMP7721 输入上的电流泄漏。pH 传感器的偏置在防护迹线之外。偏置点与电路其他部分之间的电流泄漏并不重要。阻焊层不得覆盖防护迹线内的区域。如果电路板上有接地平面(在底部)或其他内部平面,则这些平面中处于保护区下方的区域应为"保留区"。





设计中采用的器件

器件	主要 特性	链接	类似器件
ADC122S021	12 位,SPI,双通道,50ksps 至 200ksps,单端输入	www.ti.com.cn/product/cn/adc122s02	www.ti.com.cn/adcs
LMP7721	3fA 的超低输入偏置电流, 25°C 时的额定限制为 ±20fA, 失调电压 ±26μV, GBW 17MHz	www.ti.com.cn/product/cn/lmp7721	www.ti.com.cn/opamps
LMP7715	输入失调电压 ±150μV,输入偏置电流 100fA,输入电压噪声 5.8nV/√Hz,增益带宽积 17MHz	www.ti.com.cn/product/cn/lmp7715	www.ti.com.cn/opamps
LM35	直接在摄氏度下进行校准,+ 10mV/°C 线性比例因数,可确保 0.5°C 的精度(在 25°C 下),额定温度为 −55°C 至 150°C 的整个范围	www.ti.com.cn/product/cn/lm35	http://www.ti.com.cn/zh- cn/sensors/temperature- sensors/overview.html

设计参考资料

请参阅《模拟工程师电路说明书》,了解有关TI综合电路库的信息。

修订历史记录

修订版本	日期	更改
Α	2019年3月	缩短了标题并将标题角色更改为"数据转换器"。 添加了电路指导手册登录页面的链接。

重要声明和免责声明

TI 均以"原样"提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1)针对您的应用选择合适的TI产品;(2)设计、验证并测试您的应用;(3)确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn/上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。

邮寄地址: 上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码: 200122 Copyright © 2019 德州仪器半导体技术(上海)有限公司

重要声明和免责声明

TI 均以"原样"提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任: (1)针对您的应用选择合适的TI产品; (2)设计、验证并测试您的应用; (3)确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。

邮寄地址: 上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码: 200122 Copyright © 2019 德州仪器半导体技术(上海)有限公司