# Analog Engineer's Circuit: Data Converters

ZHCA881-January 2019

# 适用于来自单端精密 DAC 的差分输出的电路


Uttama Kumar Sahu

#### 设计目标

电源	DAC 输出	偏移范围
VCC: 10V, VSS: -10V, VDD: 5V	0V 至 5V	±5V
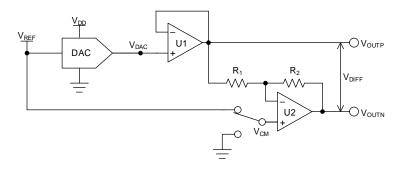
# 设计 说明

该单端至差分转换电路 具有 两个运算放大器。它通过单极数模转换器 (DAC) 通道生成双极差分输出。这些类型的电路 在 低噪声应用(如光学模块、地铁数据中心互连、超声波扫描仪和 X 射线系统)中非常有用。虽然另一种使用全差分放大器 (FDA) 的设计方法对交流性能有利,但运算放大器方法可实现最佳的直流特性。然而,特定的运算放大器或 FDA 会影响两种拓扑的比较。



### 设计说明

- 1. 选择具有所需分辨率和输出范围的 DAC
- 2. 考虑以下关键要求,选择运算放大器以满足系统规格要求:
  - 相对于电源轨的摆幅:对于 5V 电源轨,通常使用轨至轨零交叉失真器件(例如 OPA320 和 OPA365)
  - 失调电压和漂移:该电路相对于 FDA 方法的一项优势是某些运算放大器可能具有很好的直流性能
  - 带宽和静态电流:该电路相对于 FDA 方法的另一项优势是可提供各种运算放大器带宽和相关的静态 电流。对于较低的采样率,低带宽、低电流运算放大器可能是最佳选择
- 3. 选择 R<sub>1</sub> 和 R<sub>2</sub>,以最大程度地减小输出端的热噪声



#### 设计步骤

- 1. 选择 DAC,如 DAC80501,该器件是一款具有 2.5V 内部基准电压的 16 位单通道 缓冲电压输出 DAC。基准输出还可以用作共模电压 ( $V_{CM}$ )
- 2. 选择低失真运算放大器(如 OPA320)
- 3. 以下公式描述了电路的直流传递函数:

$$V_{OUTP} = V_{DAC}$$

$$V_{OUTN} = V_{CM} \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right) - V_{DAC}$$

- 将  $R_1$  和  $R_2$  选择为  $1k\Omega$ ,以实现值为 1 的增益并最大程度地减小噪声。使用 0.1% 容差可最大限度 地降低增益误差。
- U1 针对差分输出产生的热噪声具有两条路径:直接通过 U1 以及通过 U2 反转。这两种噪声是相关的,因此它们会直接相加。DAC80501 具有  $74nV/\sqrt{Hz}$  的输出噪声密度  $(e_{n-DAC})$ ,OPA320 具有  $7nV/\sqrt{Hz}$  的噪声密度  $(e_{n-AMP})$ 。U1 的噪声增益  $(G_{n-U1})$  为 1。因此,U1 输出所导致的总噪声密度  $(e_{n-U1})$  由下式给出:

$$e_{n-U1} = 2 \times \sqrt{(e_{n-DAC})^2 + (e_{n-AMP})^2} = 148.66 \text{ nV} / \sqrt{\text{Hz}}$$

• 增益电阻器 R<sub>1</sub> 和 R<sub>2</sub> 导致的热噪声 (e<sub>n-R</sub>) 由下式给出:

$$e_{n-R} = \sqrt{4.K.T.(R_1 || R_2)} = \sqrt{4.(1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}).(298.15 \text{K}).(500\Omega)} = 2.87 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$$

U2 导致的不相关噪声密度 (e<sub>n-U2</sub>) 是增益电阻器的热噪声 (e<sub>n-R</sub>)、U2 的热噪声 (e<sub>n-AMP</sub>) 和通过 DAC80501 的 V<sub>REF</sub> 输出进行馈送时 V<sub>CM</sub> 导致的噪声 (e<sub>n-VREF</sub>) 的组合。e<sub>n-VREF</sub> 为 140nV/√Hz。U2 的噪声增益 (G<sub>n-U2</sub>) (即 1+(R<sub>2</sub>/R<sub>1</sub>)) 为 2。因此,e<sub>n-U2</sub> 可表示为:

$$e_{n-U2} = \sqrt{\left(e_{n-VREF}.G_{n-U2}\right)^2 + \left(e_{n-AMP}.G_{n-U2}\right)^2 + \left(e_{n-R}.G_{n-U2}\right)^2} = 280.4 \, nV / \sqrt{Hz}$$


• 最后,将 U1 和 U2 产生的噪声结合在一起,我们得到差分输出端的总噪声密度 (e,,,):

$$e_{n-T} = \sqrt{(e_{n-U1})^2 + (e_{n-U2})^2} = 317.37 \text{ nV} / \sqrt{\text{Hz}}$$


下图显示了差分输出端的热噪声仿真值。仿真值 316.9 $nV/\sqrt{Hz}$  接近于计算所得的值。使用等效电阻器对 DAC 输出和  $V_{REF}$  输出的热噪声进行了仿真,以进行噪声仿真。



# 差分输出端的热噪声密度 ( $V_{CM} = V_{REF}$ )

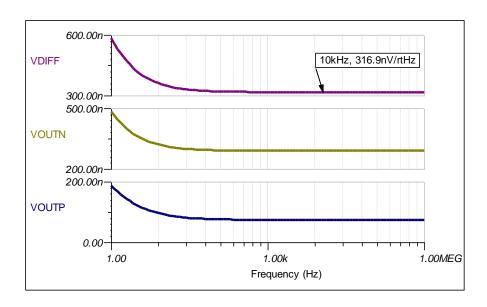


# 直流传输特性 (V<sub>CM</sub> = 0V)

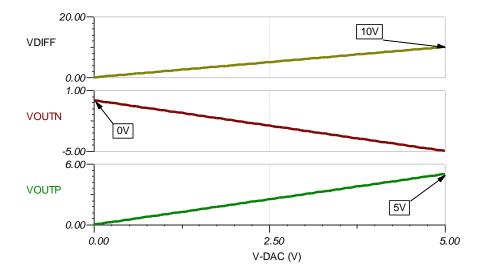




# 频率响应 (振幅)

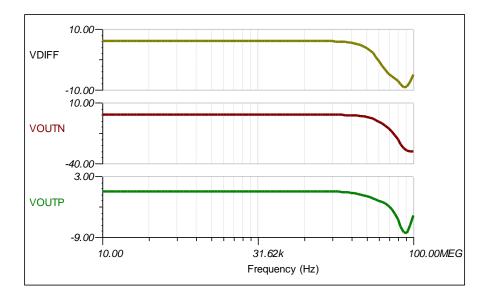


# 频率响应(相位)

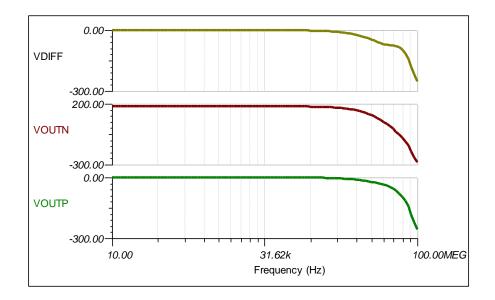



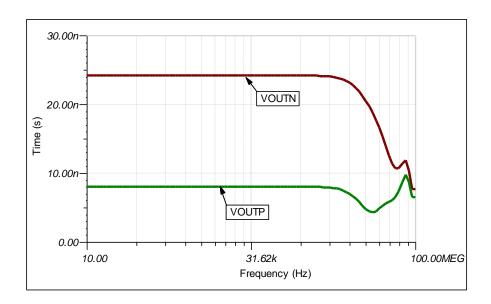
#### 群延迟

群延迟是施加的输入信号和输出信号之间的时间延迟。所有放大器和滤波器都具有群延迟。群延迟是该电路的亮点,因为反相和同相路径都具有不同的群延迟。对于较高频率的信号,这可能会产生失真。有关其他详细信息,请参阅时域图中的群延迟。



#### 输出瞬态响应

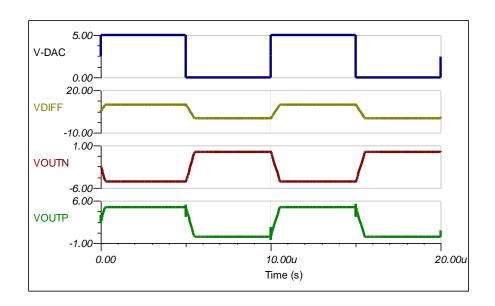



# 设计采用的器件和替代器件

器件	主要 特性	链接
DAC80501	具有精密内部基准电压的 16 位、1LSB INL、数模转换器 (DAC)	http://www.ti.com.cn/product/cn/DAC80501
DAC80508	具有精密内部基准电压的 8 通道、真正 16 位、SPI、电压输出 DAC	http://www.ti.com.cn/product/cn/DAC80508
DAC8562	具有 2.5V、4ppm/℃ 基准电压的 16 位、双通道、低功耗、超低干扰、电压输出 DAC	http://www.ti.com.cn/product/cn/DAC8562
OPA320	精密、零交叉、20MHz、0.9pA lb、RRIO、CMOS 运算放大器	http://www.ti.com.cn/product/cn/OPA320
OPA365	2.2V、50MHz、低噪声、单电源轨至轨运算放大器	http://www.ti.com.cn/product/cn/OPA365

# 设计参考资料

请参阅《模拟工程师电路说明书》,了解有关 TI 综合电路库的信息。

#### 主要文件链接

TINA 源文件 – http://www.ti.com/cn/lit/zip/sbam419。

如需 TI 工程师的直接支持,请使用 E2E 社区:

e2echina.ti.com

#### 重要声明和免责声明

TI 均以"原样"提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1)针对您的应用选择合适的TI产品;(2)设计、验证并测试您的应用;(3)确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn/上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。

邮寄地址: 上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码: 200122 Copyright © 2019 德州仪器半导体技术(上海)有限公司

#### 重要声明和免责声明

TI 均以"原样"提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任: (1)针对您的应用选择合适的TI产品; (2)设计、验证并测试您的应用; (3)确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。

邮寄地址: 上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码: 200122 Copyright © 2019 德州仪器半导体技术(上海)有限公司